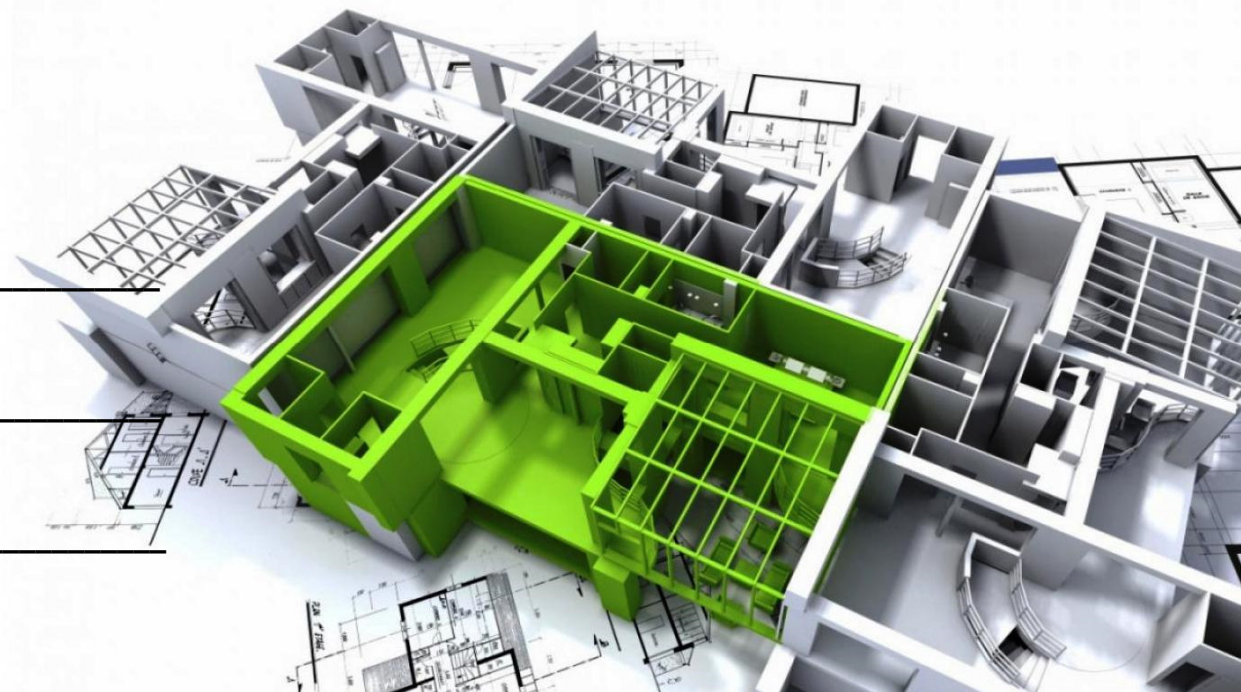


Журнал Кабельных трасс

Разработал _____

Проверил _____

Принял _____



№	Помещение	Название	Тип	Группа	Тип кабеля	Цвет жилы	Маркер	Box	t1	tN-остальные точки
0	Дом	Протечки (Задвижка)			от задвижки		3-11/3-10а	3-11	3-10а	
0	Дом	Протечки (Задвижка)			от задвижки		3-11/3-10б	3-11	3-10б	
0	Дом	Протечки (Датчики)			от датчика протечки		3-116/3-12	3-116	3-12	
0	Дом	Протечки (Датчики)			от датчика протечки		3-116/3-13	3-116	3-13	
0	Дом	Протечки (Датчики)			от датчика протечки		3-116/4-15	3-116	4-15	
1	Гостиная	Линия розеток	Power	PL-2	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/1-10	B1	1-10	1-11, 1-12
1	Гостиная	Питание кондиционера	Power	PL-1	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B1/1-13	B1	1-13	
2	Прихожая	Линия розеток	Power	PL-3	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/2-11	B1	2-11	2-10
4	Кухня	Линия розеток 1	Power	PL-4	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/4-12	B1	4-12	
4	Кухня	Линия розеток 2	Power	PL-5	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/4-13	B1	4-13	4-11
4	Кухня	Варочная	Power	PL-6	ВВГ-нг-LS 5x6		B1/4-14	B1	4-14	
1	Гостиная	Основной свет	Dimmer	LD-1-1	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/1-1	B2	1-1	
1	Гостиная	Термодатчик	Term	TRTR-15	UTP	з/бз	B2/1-10б	B2	1-10б	
1	Гостиная	Кондиционер	IR	IR-14	UTP	о/к	B2/1-13б	B2	1-13б	
1	Гостиная	Терморегулятор	0-10	TRTR-15	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/1-14	B2	1-14	
1	Гостиная	Точечная подсветка	Relay5	LR-1-2	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/1-2	B2	1-2	
1	Гостиная	Основной свет	WButton	LD-1-1	UTP	о	B2/1-5	B2	1-5	
1	Гостиная	Точечная подсветка	WButton	LR-1-3	UTP	с	B2/1-5	B2	1-5	
4	Кухня	Свет на балконе	WButton-EXT	LR-4-4	UTP	з	B2/1-5	B2	1-5	
2	Прихожая	Точечная подсветка	Dimmer	LD-2-1	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/2-1	B2	2-1	
2	Прихожая	Подсветка зеркала	Relay5	LR-2-2	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/2-2	B2	2-2	
2	Прихожая	Точечная подсветка	WButton	LD-2-1	UTP	о	B2/2-4	B2	2-4	
2	Прихожая	Подсветка зеркала	WButton	LR-2-2	UTP	с	B2/2-4	B2	2-4	
3	Ванная	Точечная подсветка	WButton	LD-3-1	UTP	о	B2/2-5	B2	2-5	
3	Ванная	Свет в туалете	WButton	LLED-1-3	UTP	сб	B2/2-5	B2	2-5	
3	Ванная	Точечная подсветка	Dimmer	LD-3-1	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/3-1	B2	3-1	
0	Дом	Протечки (Задвижка)	Relay5-LK	LK-1	ВВГ-нг-LS 4x1.5		B2/3-11	B2	3-11	
0	Дом	Протечки (Задвижка)	Relay5-LK	LK-1	ВВГ-нг-LS 4x1.5		B2/3-11	B2	3-11	
0	Дом	Протечки (Датчики)	LKSensor	LK-1	UTP		B2/3-11б	B2	3-11б	
3	Ванная	Термодатчик ТП	Term		UTP	з/бз	B2/3-11б	B2	3-11б	
3	Ванная	Теплый пол	Relay16-FH	FH-1	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B2/3-11в	B2	3-11в	
0	Дом	Сч. Воды	WaterMeter	WM-1	UTP	о	B2/3-14	B2	3-14	
0	Дом	Сч. Воды	WaterMeter	WM-2	UTP	об	B2/3-14	B2	3-14	
3	Ванная	Термодатчик ТП	Term	TRTR-15	от термодатчика	з/бз	B2/3-15	B2	3-15	
3	Ванная	Свет в туалете	Relay5	LLED-1-3	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/3-2	B2	3-2	
4	Кухня	Точечная подсветка	Relay5	LLED-4-1	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/4-1	B2	4-1	

4 Кухня	Термодатчик	Term	TRTR-16	UTP	з/бз	B2/4-106	B2	4-106
4 Кухня	Терморегулятор	0-10	TRTR-16	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/4-16	B2	4-16
4 Кухня	Основной свет	Dimmer	LD-4-2	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/4-2	B2	4-2
4 Кухня	Свет на балконе	Relay5	LR-4-4	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/4-4	B2	4-4
4 Кухня	Основной свет	WButton	LD-4-2	UTP	о	B2/4-7	B2	4-7
4 Кухня	Свет на балконе	WButton	LR-4-4	UTP	з	B2/4-7	B2	4-7 4-5, 4-6, 1-3, 1-4
4 Кухня	Точечная подсветка	WButton	LLED-4-1	UTP	с	B2/4-7	B2	4-7
0 Дом	Откл. Розетка (Контактор)	Relay5	LR-B12	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B2/B1	B2	B1
0 Дом	Контроль питания	PWRControl	PC-1	Внутренняя комутация		B2/B2	B2	B2
1 Гостиная	LAN	LAN	LAN-1	UTP		B3/1-116	B3	1-116
1 Гостиная	TV	TV	TV-1	SAT		B3/1-11в	B3	1-11в
2 Прихожая	Wi-Fi	LAN	LAN-2	UTP		B3/B3	B3	B3

Sense